

Tüftelaufgabe: Glühlampe

Material:

- Eine Glühlampe
- Zwei Drähte (Länge 50 cm) - Die Isolierung muss an den Enden jeweils entfernt werden
- Eine 4,5 Volt Batterie

Die Glühlampe leuchtet, wenn Du sie richtig an die Pole der Batterie hältst.

Versuche es selbst. Bringe die Lampe zum Leuchten!

Beschreibe, wie Du das geschafft hast!
