

Tüftelaufgabe: Stromkreis

Material:

- Eine Glühlampe mit Fassung
- Zwei Drähte (Länge 50 cm) - Die Isolierung muss an den Enden jeweils entfernt werden
- Eine 4,5 Volt Batterie

Nun steckst Du die Glühlampe in eine Fassung. Verbinde diese Fassung so mit der Batterie (mit Hilfe der Kabel), dass das Lämpchen leuchtet.

Zeichne die Kabel richtig in die Zeichnung!

