

Offener und geschlossener Stromkreis 2

Welcher Stromkreis ist geschlossen? Welcher Stromkreis ist geöffnet?

Schreibe die richtigen Antworten in die Kästchen!

