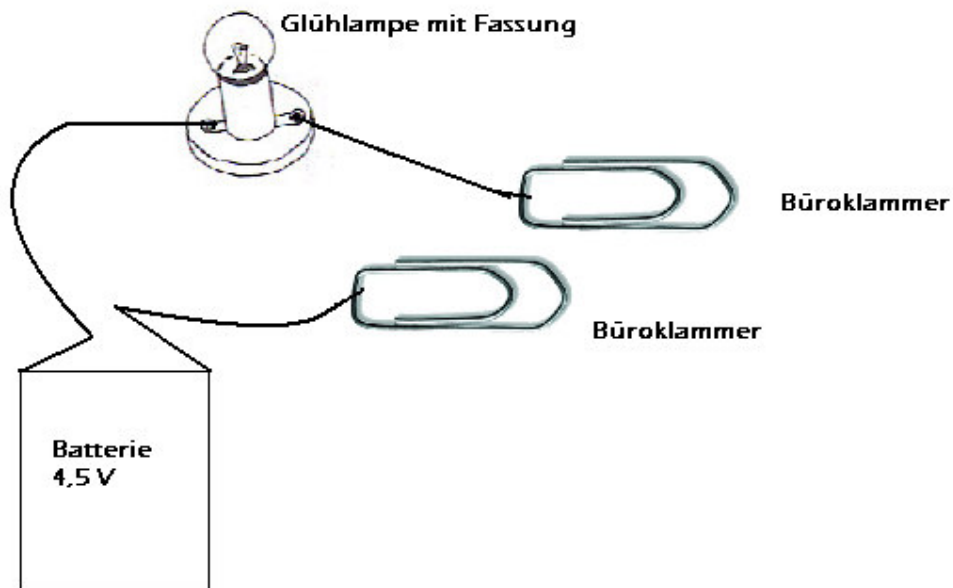


Leiter oder Nichtleiter?

Material:

- Eine Glühlampe mit Fassung
- Drei Drähte (Länge 50 cm) - Die Isolierung muss an den Enden jeweils entfernt werden
- Eine 4,5 Volt Batterie
- Zwei Büroklammern

Aufbau:



Manche Gegenstände oder Materialien können Strom leiten.

Teste, welche der hier liegenden Materialien und Gegenstände Strom leiten und welche nicht.

