

Der Stromkreis

Material:

- Eine Lampe mit Fassung
- Eine Batterie mit 4,5 Volt
- Ein Schalter
- Drähte zum Verbinden (Länge 50 cm)

Baue aus einer Lampe, einer Batterie und einem Schalter einen Stromkreis.

Bringe die Lampe zum Leuchten.

Was musst du dabei beachten?

Zeichne ein, wie Du die einzelnen Teile verbinden musst, damit die Lampe leuchten kann.

